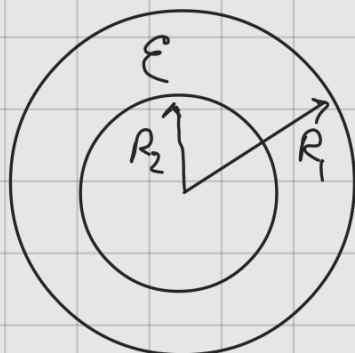


N 9.7

Дано:
 R_1, R_2, C, ε
 Найти: C, ρ

Решение:



$$1) \text{ Находим } R: \quad dR = \frac{\rho dr}{4\pi r^2} \Rightarrow R = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$= \frac{\rho(R_1 - R_2)}{4\pi R_1 R_2}$$

$$2) C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_1 - R_2} \Rightarrow \varepsilon = \frac{C(R_1 - R_2)}{R_1 R_2}$$

$$3) U + IR = 0$$

$$\frac{q}{C} + \dot{q}R = 0 \Rightarrow \frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q = q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow U = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_0}{U} = e^{\frac{t}{RC}} = 2 \Rightarrow \frac{t}{RC} = \ln 2$$

$$\frac{t}{C \rho (R_1 - R_2)} = \ln 2 \Rightarrow \rho = \frac{4\pi t R_1 R_2}{C (R_1 - R_2) \ln 2}$$


N 9. 27

Dano:

C, q_0, L, R

Найти: q

Решение:

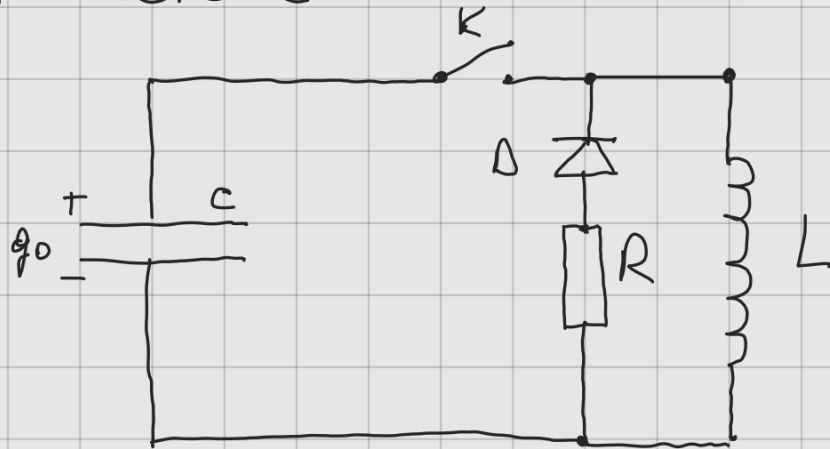

$$1) q = q_0 \cos \omega t \Rightarrow I = -\omega q_0 \sin \omega t$$

$$\frac{dI}{dt} = -\omega^2 q_0 \cos \omega t = 0$$

$$t = \frac{\pi}{2\omega} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I = -\omega q_0$$

$$2) IR + L\dot{I} = 0$$

$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt \Rightarrow I = I_0 e^{-\frac{Rt}{L}}$$

$$q = \int_0^{+\infty} I dt = \int_0^{+\infty} \omega q_0 e^{-\frac{Rt}{L}} dt = \omega q_0 \cdot \frac{L}{R} =$$

$$= q_0 \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{L}{R} = \frac{q_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\begin{aligned} u - Li &= 0 \\ \frac{q}{C} - L\dot{q} &\Rightarrow \dot{q} - \frac{q}{LC} = 0 \\ \lambda^2 - \frac{1}{LC} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

N 9. 33

Дано: | Решение:

$$\alpha, \frac{L}{L_0} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{C}{C_0} = 2$$

$$\frac{R}{R_0} = 1$$

$$\frac{N}{N_0} = ?$$

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow N_e = \frac{1}{\pi R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = \frac{1}{2}$$

№9.36

Дано:

$$C = 10^{-7} \text{ Ф}$$

$$u = 10^3 \text{ В}$$


$$L = 0,1 \text{ Гн}$$

$$R_{cr}$$

$$\text{Найти: } t, I$$

$$1) R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

2)

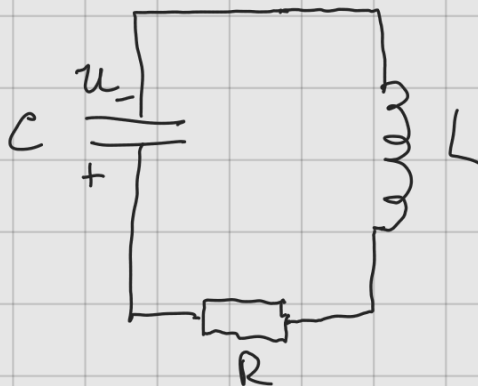

$$1) \frac{q}{C} + IR + L\dot{I} = 0$$

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_0 e^{-\beta t} \rightarrow \dot{I} = -\beta b' t e^{-\beta t}$$

$$\begin{cases} q = (a + b't) e^{-\beta t} \text{ и } q' \\ a = q_0, b' = a\beta \text{ (Max.} \\ \text{учебник)} \end{cases}$$

$$\frac{dI}{dt} = e^{-\beta t} (-b'\beta + b'\beta^2 t) = e^{-\beta t} b'\beta (\beta t - 1) = 0$$

$$t = 1 \quad 2) \quad \sqrt{C/L} = 10^{-4} \text{ (с)}$$

$$L = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R} = \sqrt{CL} = 10 \text{ (C)}$$

$$2) |I| = \left| -a\beta^2 \sqrt{CL} \frac{1}{e} \right| = CU \frac{R^2}{4L^2} \cdot \sqrt{CL} \frac{1}{e} =$$

$$= CU \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{4L^2} \sqrt{CL} \frac{1}{e} = \frac{U}{e} \sqrt{\frac{C}{L}} =$$

$$= \frac{10^3}{e} \cdot \sqrt{10^{-6}} = \frac{1}{e} \approx 0,37 \text{ (A)}$$
